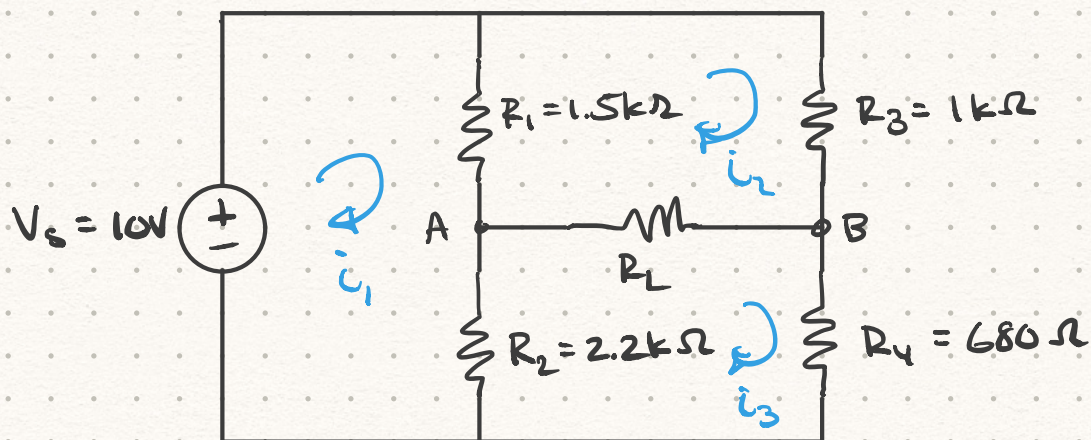


## Circuit to Analyze:



$R_L$  values to test:

- a)  $390\Omega$
- b)  $680\Omega$
- c)  $1.2k\Omega$
- d)  $2.2k\Omega$
- e)  $3.9k\Omega$
- f)  $\infty\Omega$  , 10e7 in Python

$$-10 + R_1(i_1 - i_2) + R_2(i_1 - i_3) = 0$$

$$R_1(i_2 - i_1) + R_3(i_2) + R_L(i_2 - i_3) = 0$$


$$R_2(i_3 - i_1) + R_L(i_3 - i_2) + R_4(i_3) = 0$$

$i_1$	$i_2$	$i_3$	
$R_1 + R_2$	$-R_1$	$-R_2$	10
$-R_1$	$R_1 + R_3 + R_L$	$-R_L$	0
$-R_2$	$-R_L$	$R_2 + R_L + R_4$	0

GR





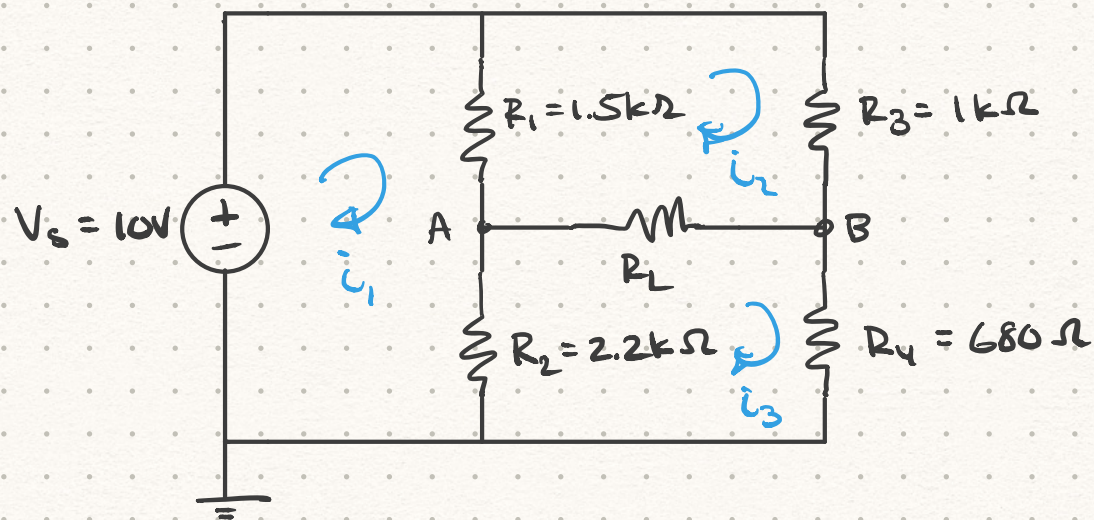


$$\frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_L} = 0$$

$$\frac{V_B}{R_4} + \frac{V_B - V_s}{R_3} + \frac{V_B - V_A}{R_L} = 0$$

$V_A$	$V_B$	
$\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L}$	$-\frac{1}{R_L}$	$\frac{V_s}{R_1}$
$-\frac{1}{R_L}$	$\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_L}$	$\frac{V_s}{R_3}$



# PART B

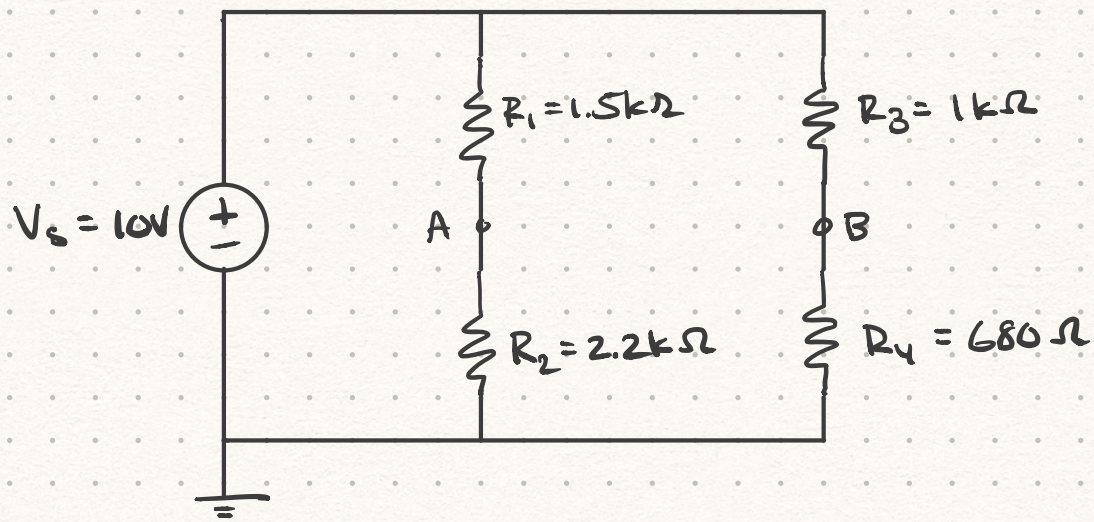

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4 =$$