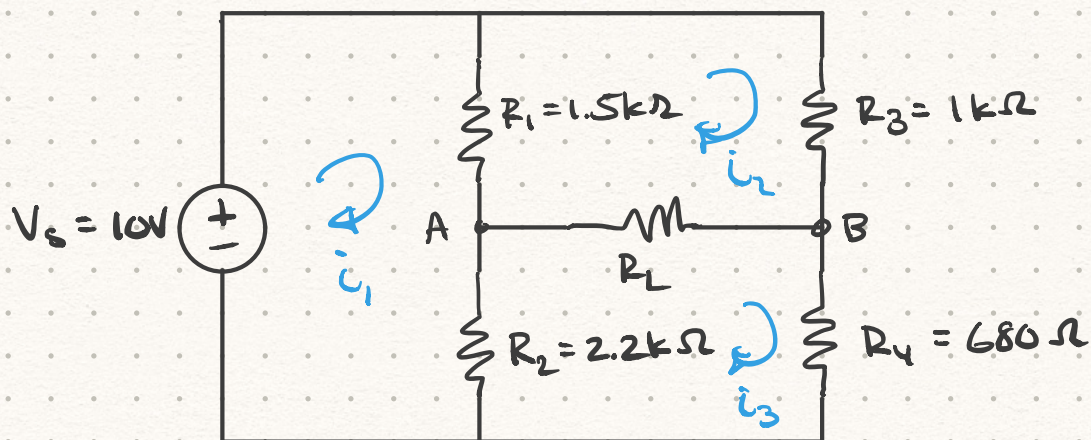


Circuit to Analyze:



R_L values to test:

- a) 390Ω
- b) 680Ω
- c) $1.2k\Omega$
- d) $2.2k\Omega$
- e) $3.9k\Omega$
- f) $\infty\Omega$, 10e7 in Python

$$-10 + R_1(i_1 - i_2) + R_2(i_1 - i_3) = 0$$


$$R_1(i_2 - i_1) + R_3(i_2) + R_L(i_2 - i_3) = 0$$

$$R_2(i_3 - i_1) + R_L(i_3 - i_2) + R_4(i_3) = 0$$

| i_1 | i_2 | i_3 | |
|-------------|-------------------|-------------------|----|
| $R_1 + R_2$ | $-R_1$ | $-R_2$ | 10 |
| $-R_1$ | $R_1 + R_3 + R_L$ | $-R_L$ | 0 |
| $-R_2$ | $-R_L$ | $R_2 + R_L + R_4$ | 0 |

GR



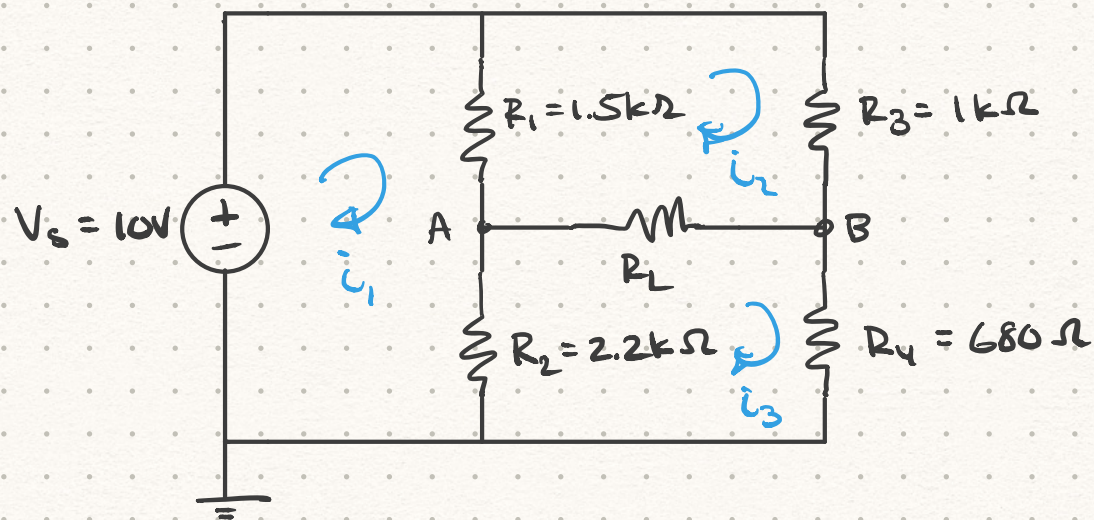


$$\frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_L} = 0$$

$$\frac{V_B}{R_4} + \frac{V_B - V_s}{R_3} + \frac{V_B - V_A}{R_L} = 0$$

| V_A | V_B | |
|---|---|-------------------|
| $\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L}$ | $-\frac{1}{R_L}$ | $\frac{V_s}{R_1}$ |
| $-\frac{1}{R_L}$ | $\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_L}$ | $\frac{V_s}{R_3}$ |

PART B

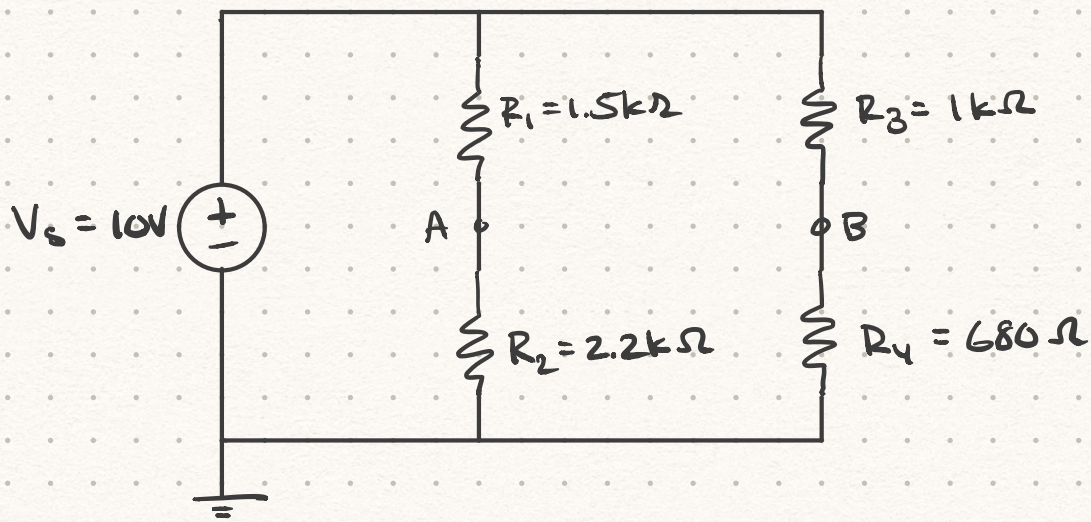

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4$$

$$= 1296.7 \Omega$$

$$\frac{V_A - V_S}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} = 0$$


$$V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V_S}{R_1} \rightarrow V_A = \frac{V_S}{R_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

$$\therefore V_B \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{V_S}{R_3} \rightarrow V_B = \frac{V_S}{R_3} \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1}$$

$$\frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \cdot \frac{R_1}{R_1} = \frac{\frac{R_1}{R_1}}{\frac{R_1}{R_1} + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

ends up just being voltage dividers

PART C:

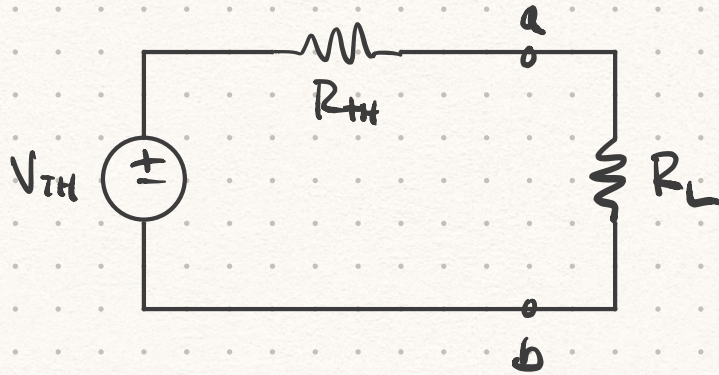

Voltage divider : $V_{AB} = \frac{R_L}{R_L + R_{TH}} \cdot V_{TH}$