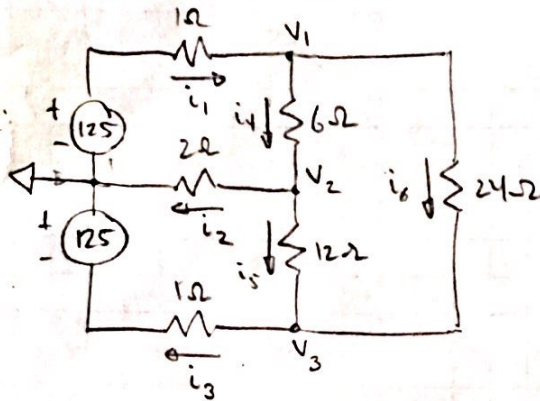


CH4 #1s: 15, 17, 26, 30, 34, 41, 52, 53, 56

4.15:

Given:

Find: a) using NVA, find $i_1 - i_4$ b) show $P_s = P_d$ source power = dissipated power

Solution:

$$V_1: \frac{V_1 - 125}{1} + \frac{V_1 - V_2}{6} + \frac{V_1 - V_3}{24} = 0$$

$$V_2: \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_3}{12} = 0$$

$$V_3: \frac{V_3 - V_1}{24} + \frac{V_3 - V_2}{12} + \frac{V_3 + 125}{1} = 0$$

$$\begin{aligned} V_1 \left(1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) + V_2 \left(-\frac{1}{6}\right) + V_3 \left(-\frac{1}{24}\right) &= 125 \\ V_1 \left(-\frac{1}{6}\right) + V_2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12}\right) + V_3 \left(-\frac{1}{12}\right) &= 0 \\ V_1 \left(-\frac{1}{24}\right) + V_2 \left(-\frac{1}{12}\right) + V_3 \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{12} + 1\right) &= -125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= 101.2433 \\ V_2 &= 10.6572 \\ V_3 &= -106.5719 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } i_1 &= \frac{125 - V_1}{1} \rightarrow i_1 = 23.757 \text{ A} \\ i_2 &= \frac{V_2}{2} \rightarrow i_2 = 5.329 \text{ A} \\ i_3 &= \frac{V_3 + 125}{1} \rightarrow i_3 = 18.428 \text{ A} \\ i_4 &= \frac{V_1 - V_2}{6} \rightarrow i_4 = 15.098 \text{ A} \\ i_5 &= \frac{V_2 - V_3}{12} \rightarrow i_5 = 9.769 \text{ A} \\ i_6 &= \frac{V_1 - V_3}{24} \rightarrow i_6 = 2.659 \text{ A} \end{aligned}$$


$$\text{b) } P_s = |i_1 \cdot 125 + i_3 \cdot 125| = 5273 \text{ W}$$

$$P_d = i_1^2(1) + i_2^2(2) + i_3^2(1) + i_4^2(6) + i_5^2(12) + i_6^2(24) = 5273 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$P_s = P_d$$

4.17:

Given:

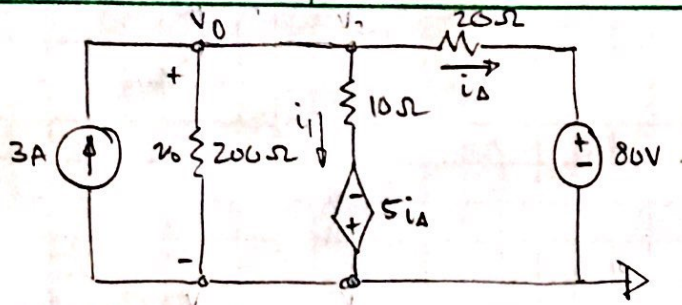

- Find:
- use NVA to find V_0
 - power absorbed by dependent source
 - total power developed by independent sources

Solution:

$$a) V_0: -3 + \frac{V_1}{200} + \frac{V_1 + 5i_\Delta}{10} + \underbrace{\frac{V_1 - 80}{20}}_{i_\Delta} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{V_1 - 80}{20} \right) = 3 + 4$$

$$V_1 \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right)$$

$$= 3 + 4 + 2$$

$$\boxed{V_0 = 50V}$$

$$b) i_1 = \frac{V_0 + 5i_\Delta}{10}, \quad \begin{aligned} i_\Delta &= \frac{V_1 - 80}{20} \\ i_\Delta &= -1.5A \end{aligned}$$

$$i_1 = 4.25A$$

$$P_{ds} = 5i_\Delta \cdot i_1$$

$$\boxed{P_{ds} = 31.875W}$$


$$c) P_T = P_{cs} + P_{vs}$$

$$= V_0 \cdot 3A + 80V \cdot i_\Delta$$

$$\boxed{P_T = 270W}$$

4.26:

Given:

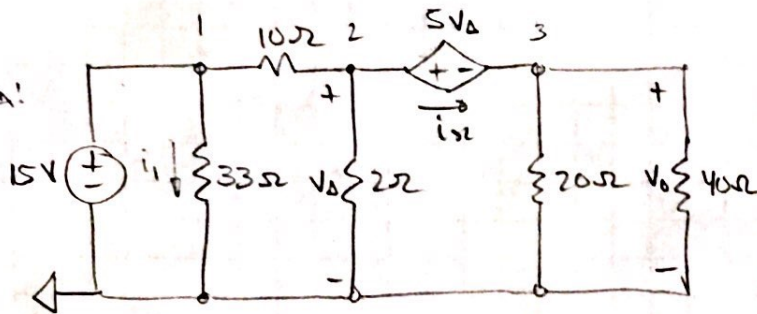

Find: V_0

Solution:

$$1: V_1 = 15V, i_1 = \frac{V_1}{33} = 0.455A$$

$$2: \frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2}{2} + i_x = 0, V_2 = V_\Delta$$

$$3: -i_x + \frac{V_3}{20} + \frac{V_3}{40} = 0, V_3 = V_0$$

from given, $i_x = 5V_\Delta$


$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{V_\Delta - 15}{10} + \frac{V_\Delta}{2} + 5V_\Delta &= 0 \\ -5V_\Delta + \frac{V_0}{20} + \frac{V_0}{40} &= 0 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} V_\Delta \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{2} \right) + V_0 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right) &= \frac{15}{10} \\ V_\Delta - V_0 &= 5V_\Delta \\ \rightarrow V_0 &= -4V_\Delta \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow V_\Delta \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5} - \frac{1}{10} \right) = \frac{15}{10}$$

$$\boxed{\begin{aligned} V_\Delta &= +5V \\ V_0 &= -20V \end{aligned}}$$

4.30:

Given:

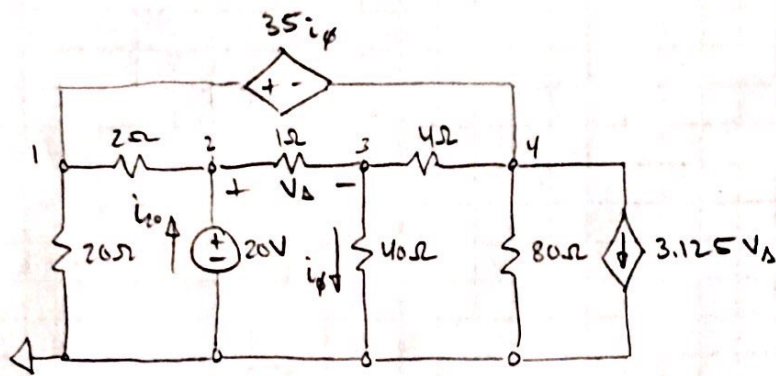

Find: P_{20V}

Solution:

1-4 supernode: $\frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_4 - V_3}{4} + \frac{V_4}{80} + 3.125V_\Delta = 0$, $V_\Delta = V_2 - V_3$
 $V_1 = V_4 + 35i_\phi$

2: $V_2 = 20$

3: $\frac{V_3 - V_2}{1} + \frac{V_3}{40} + \frac{V_3 - V_4}{4} = 0$
 $\Rightarrow V_1 = V_4 + 35\left(\frac{V_3}{40}\right)$

$$\Rightarrow \frac{V_4 + \frac{7}{8}V_3}{20} + \frac{V_4 + \frac{7}{8}V_3 - 20}{2} + \frac{V_4 - V_3}{4} + \frac{V_4}{80} + 3.125(20 - V_3) = 0$$

$$V_3 - 20 + \frac{V_3}{40} + \frac{V_3 - V_4}{4} = 0$$

$$V_4 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{80} \right) + V_3 \left(\frac{7}{160} + \frac{7}{16} - \frac{1}{4} - 3.125 \right) = 10 - 20(3.125)$$

$$V_4 \left(-\frac{1}{4} \right) + V_3 \left(1 + \frac{1}{40} + \frac{1}{4} \right) = 20$$

$$\Rightarrow V_4 = -29$$

$$V_3 = 10$$

$$V_\Delta = V_2 - V_3$$

$$V_\Delta = -10V$$

$$V_1 = V_4 + 35\left(\frac{V_3}{40}\right)$$

$$V_1 = -20.025$$


$$\Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_3}{1} - i_{20} = 0$$

$$i_{20} = 30.0125$$

$$P_{20V} = i_{20} \cdot 20 = 602.5W$$

4.34:

Given:

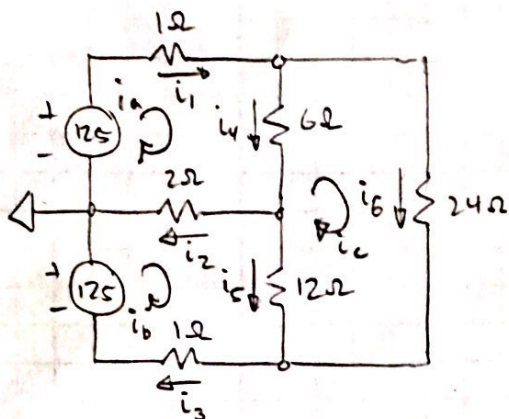

Find: a) Use MCA to find $i_1 - i_6$
b) show $P_S = P_R$

Solution:

$$a: -125 + i_a + 6(i_a - i_c) + 2(i_c - i_b) = 0 \quad i_1 = i_a$$

$$b: -125 + 2(i_b - i_a) + 12(i_b - i_c) + i_b = 0 \quad i_3 = i_b$$

$$c: 24i_c + 12(i_c - i_b) + 6(i_c - i_a) = 0 \quad i_6 = i_c$$

$$\begin{aligned} \rightarrow i_a(1+6+2) + i_b(-2) + i_c(-6) &= -125 \\ i_a(-2) + i_b(2+12+1) + i_c(-12) &= -125 \\ i_a(-6) + i_b(-12) + i_c(24+12+6) &= 0 \end{aligned}$$

$$i_a = i_1 = 23.77 \text{ A}$$

$$i_b = i_3 = 18.43 \text{ A}$$

$$i_c = i_6 = 8.66 \text{ A}$$

$$i_4 = i_a - i_c = 15.11 \text{ A}$$

$$i_2 = i_a - i_b = 5.34 \text{ A}$$

$$i_5 = i_b - i_c = 9.77 \text{ A}$$

a)

$$i_1 = 23.77 \text{ A}$$

$$i_2 = 5.34 \text{ A}$$

$$i_3 = 18.43 \text{ A}$$

$$i_4 = 15.11 \text{ A}$$


$$i_5 = 9.77 \text{ A}$$

$$i_6 = 8.66 \text{ A}$$

b) see problem 4.15 for power calculations

4.41

Given:

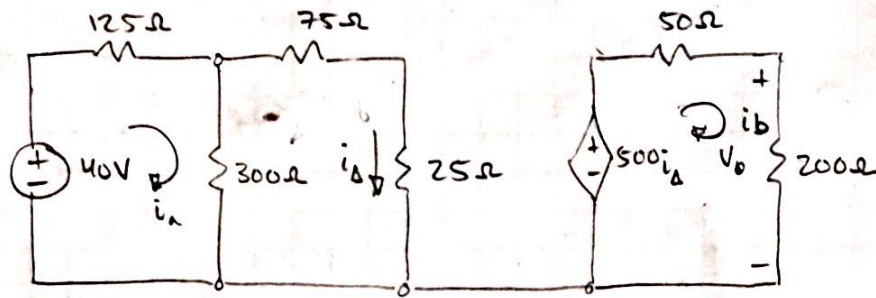

Find: a) Use MCA to find V_0
b) P_D , dependent source power

Solution:

$$\begin{aligned} \text{a: } & -40 + 125i_A + 300(i_A - i_D) = 0 \\ \text{b: } & 75i_D + 25i_D + 300(i_D - i_A) = 0 \\ \text{c: } & 50i_B + 200i_B - 500i_D = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow & \begin{aligned} i_A(125 + 300) + i_D(-300) + i_B(0) &= 40 \\ i_A(-300) + i_D(75 + 25 + 300) + i_B(0) &= 0 \\ i_A(0) + i_D(-500) + i_B(50 + 200) &= 0 \end{aligned} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} i_A &= 0.2 \text{ A} \\ i_D &= 0.15 \text{ A} \\ i_B &= 0.3 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } & V_0 = i_B \cdot 200\Omega \\ & \boxed{V_0 = 60 \text{ V}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & P_D = 500i_D \cdot i_B \\ & \boxed{P_D = 22.5 \text{ W}} \end{aligned}$$

4.52:

Given:

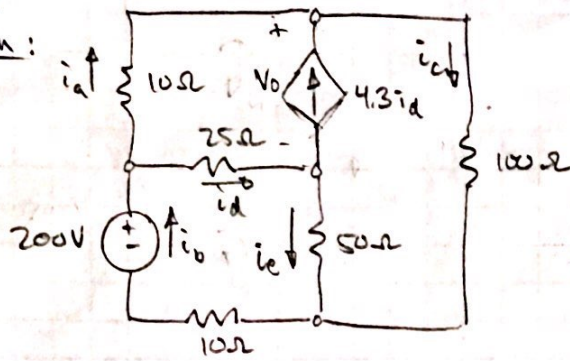

Find: a) use MCA to find $i_a - i_e$
b) show $P_s = P_D$, power from sources equals power dissipated

Solution:

a)

$$10i_a + 100i_c + 50(i_c - i_b) + 25(i_a - i_b) = 0$$

$$-200 + 25(i_b - i_a) + 50(i_b - i_c) + 10i_b = 0$$

$$i_c - i_a = 4.3i_d, \quad i_a + i_d = i_b$$

$$i_d = i_b - i_a$$

$$\rightarrow i_c - i_a = 4.3(i_b - i_a)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow i_a(10 + 25) + i_b(-50 - 25) + i_c(100 + 50) &= 0 \\ i_a(-25) + i_b(25 + 50 + 10) + i_c(-50) &= 200 \\ i_a(-3.3) + i_b(4.3) + i_c(-1) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_a &= 5.7 \text{ A} \\ i_b &= 4.6 \text{ A} \\ i_c &= 0.97 \text{ A} \\ i_d &= -1.1 \text{ A} \\ i_e &= 3.63 \text{ A} \end{aligned}$$

b) MCA: $10i_a + V_o + 25(i_a - i_b) = 0$
 $V_o = -84.5$

$$P_D = i_a^2(10) + i_c^2(100) + i_b^2(10) + i_d^2(25) + i_e^2(50)$$

$$P_D = 1319.7 \text{ W}$$

$$P_s = -200i_b + -84.5(i_a - i_c)$$


$$P_s = 1319.7 \text{ W}$$

$$P_D = P_s$$



4.53:

Given:

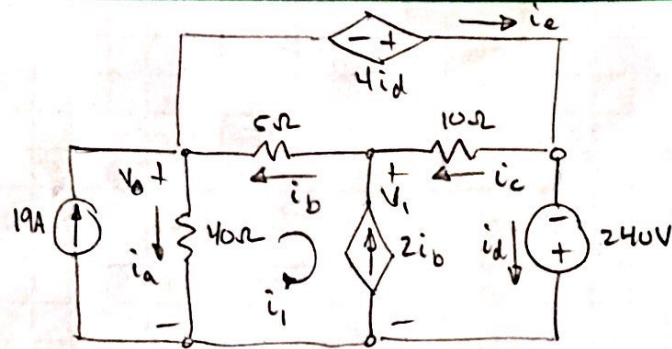

Find: a) $i_a - i_e$

b) show that $P_{\text{generated}} = P_{\text{dissipated}}$

Solution:

$$10(i_e - i_d) + 5(i_e - i_1) - 4i_d = 0$$

a)

$$-240 + 40(i_1 - 19) + 5(i_1 - i_e) + 10(i_d - i_e) = 0$$

$$i_d - i_1 = 2i_b, \quad i_b = i_e - i_1 \rightarrow 2i_e - i_1 - i_d = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad & i_1(-5) + i_d(-10-4) + i_e(10+5) = 0 \\ & i_1(40+5) + i_d(10) + i_e(-5-10) = 240 + 40(19) \\ & i_1(-1) + i_d(-1) + i_e(2) = 0 \end{aligned}$$

$$i_1 = 26 \text{ A}$$

$$i_d = 10 \text{ A}$$

$$i_e = 18 \text{ A}$$

$$i_a = 19 - i_1 = -7 \text{ A}$$

$$i_b = i_e - i_1 = -8 \text{ A}$$

$$i_c = i_e - i_d = 8 \text{ A}$$

→

$i_a = -7 \text{ A}$
$i_b = -8 \text{ A}$
$i_c = 8 \text{ A}$
$i_d = 10 \text{ A}$
$i_e = 18 \text{ A}$

b) $V_0 = i_a \cdot 40\Omega = -280 \text{ V}$

$$\begin{aligned} -V_1 - i_c \cdot 10 - 240 &= 0 \\ V_1 &= -320 \text{ V} \end{aligned}$$

$$P_{19A} = -19(-280) = +5320 \text{ W}$$

$$P_{2ib} = -2i_b(-320) = +5120 \text{ W}$$

$$P_{240} = -i_d(240) = -2400 \text{ W}$$

$$P_{4id} = -i_e(4i_d) = -770 \text{ W}$$

$$P_{\text{gen}} = -8240 \text{ W}$$


$$P_{\text{diss}} = +5320 + i_a^2(40) + i_b^2(5) + i_c^2(10)$$

$$P_{\text{diss}} = +8240$$

$ P_{\text{gen}} = P_{\text{diss}} $
--

4.56:

Given:

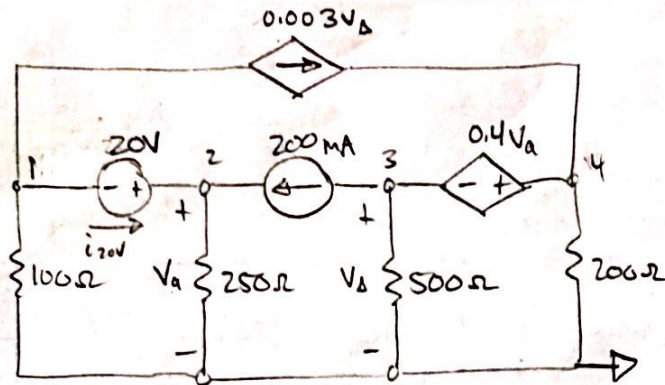

- Find: a) Would I use NVA or MCA to find P_{20V} ? Explain
b) Use method from a) to find P_{20V} .

Solution:

- a) I would use NVA because I can create a supernode across $0.4V_a$ dependent source, and 1 and 2 are connected by an independent source

b) NVA: $V_2 - V_1 = 20V \rightarrow V_2 = V_1 + 20V$
 $V_4 - V_3 = 0.4V_a \rightarrow V_4 = 0.4V_2 + V_3 = 0.4(V_1 + 20) + V_3$

$$\frac{V_1}{100} + 0.003V_3 + \frac{V_2}{250} - 0.2 = 0$$

$$\frac{V_4}{200} - 0.003V_3 + \frac{V_3}{500} + 0.2 = 0$$

$$\rightarrow \frac{V_1}{100} + 0.003V_3 + \frac{V_1 + 20}{250} - 0.2 = 0$$

$$\frac{0.4V_1 + 8 + V_3}{200} - 0.003V_3 + \frac{V_3}{500} + 0.2 = 0$$

$$V_1 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{250} \right) + V_3 (0.003) = 0.2 - 0.08$$

$$V_1 (0.002) + V_3 \left(\frac{1}{200} - 0.003 + \frac{1}{500} \right) = -0.2 - 0.04$$

$$V_1 = 24V$$

$$V_3 = -72V$$

$$V_2 = 44V$$

$$V_4 = -54.4$$

$$i_2 = \frac{V_2}{250} = 0.176A$$

$$i_{20V} = i_2 - 0.2$$

$$i_{20V} = -0.024A$$

$$P_{20V} = (-0.024) \cdot 20V$$

$$P_{20V} = -0.48$$

$$P_{20V} = 0.48W \text{ absorbed}$$