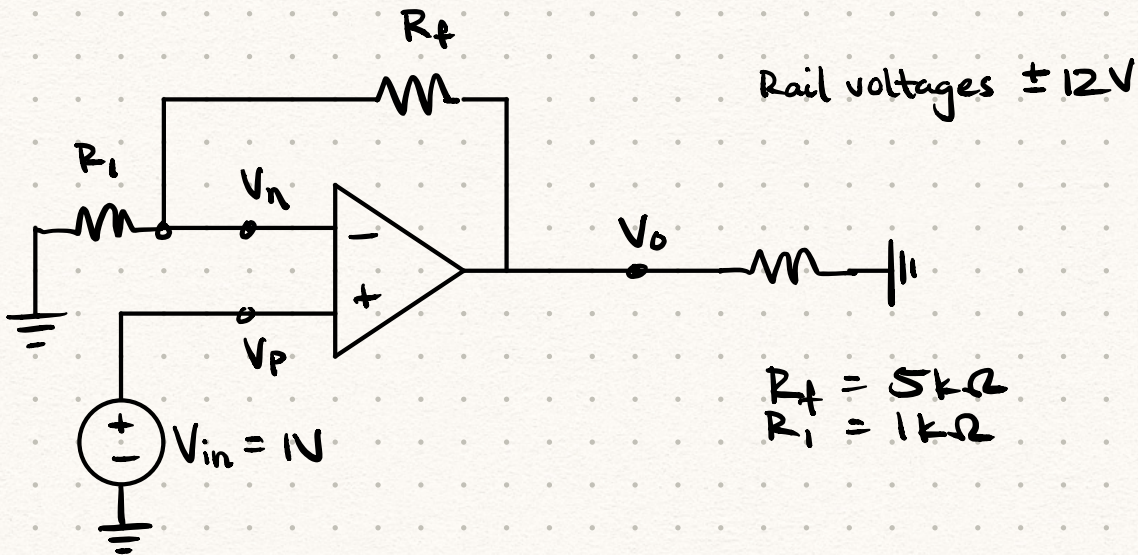


5.5

OP-AMPNon-inverting amplifierFind: V_o Solution: $V_p = 1V = V_n = V_{in}$ \leftarrow neg. feedbackNVA @ V_n :

$$\frac{V_{in} - 0}{R_i} + \frac{V_{in} - V_o}{R_f} = 0$$


$$V_{in} \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_f} \right) = \frac{V_o}{R_f}$$

gain $\rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = A = \frac{R_f}{R_i} + 1$

$$\rightarrow V_o = 1V \cdot \left(\frac{5k\Omega}{1k\Omega} + 1 \right)$$

$$V_o = 6V$$

5.6

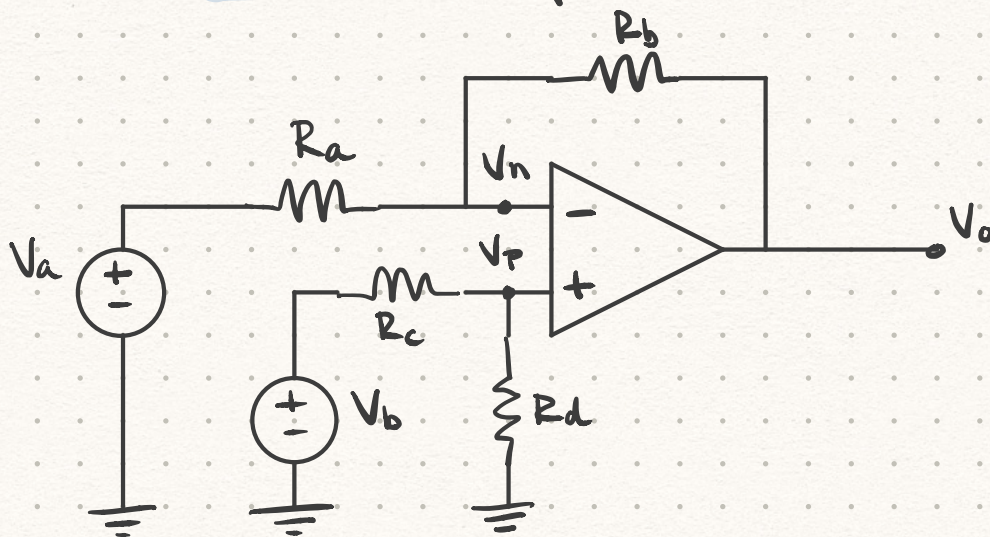Difference amplifier circuit

$$V_a = 5V$$

$$V_b = 4V$$

$$R_a = 10k\Omega$$

$$R_b = 50k\Omega$$

$$R_c = 4k\Omega$$

$$R_d = 20k\Omega$$

Find: V_o in terms of circuit vars, then value

Solution:

$$V_p = V_b \left(\frac{R_d}{R_c + R_d} \right) \leftarrow V \text{ divider}$$

$$\text{NVA: } \frac{V_n - V_a}{R_a} + \frac{V_n - V_{out}}{R_b} = 0$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow V_o &= R_b \left(\frac{V_n}{R_a} + \frac{V_n}{R_b} - \frac{V_a}{R_a} \right) \\ &= V_n \left(\frac{R_b}{R_a} + 1 \right) - V_a \left(\frac{R_b}{R_a} \right), \quad V_n = V_p \\ &= V_b \left(\frac{R_d}{R_c + R_d} \right) \left(\frac{R_b}{R_a} + 1 \right) - V_a \left(\frac{R_b}{R_a} \right) \end{aligned}$$

$$V_o = -5V$$

NOTE: if $\frac{R_b}{R_a} = \frac{R_d}{R_c}$, let $= A_z$

$$\Rightarrow V_o = A_z(V_b - V_a)$$

S.7

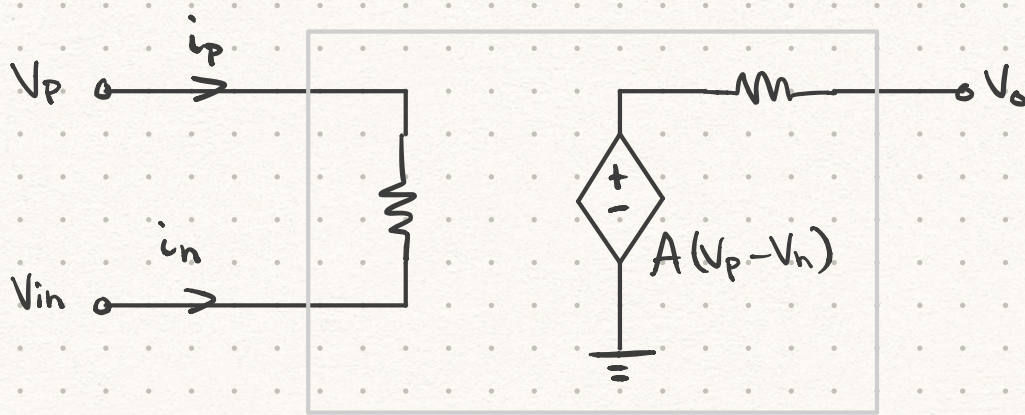

How good is ideal model vs. this one?

